

# 1-bit Full Adder

Carry-in	A	B	Sum	Carry-out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

CN \ AB	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$\begin{aligned} \text{Sum} &= \overline{CIN} \overline{A} B + \overline{CIN} A \overline{B} \\ &\quad + \overline{CIN} A B' + CIN AB \\ &= \overline{CIN} \text{ XOR } A \text{ XOR } B \end{aligned}$$

CN \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\begin{aligned} \text{Cout} &= AB + \overline{CIN} B + \overline{CIN} A \\ &= AB + \overline{CIN} (A+B) \end{aligned}$$

